

Acadêmico: Willian Sales Gabriel R.A.: 1921001-5

**Disciplina:** Fundamentos e Arquitetura de Computadores.

## **MAPA**

## Os 4 últimos números do meu R.A são 1001

Convertendo 1001 para binário (dividindo por dois e descobrindo o resto da divisão)

1001 / 2 = 500 resta 1

500 / 2 = 250 resta 0

250 / 2 = 125 resta 0

125 / 2 = 62 resta 1

62/2 = 31 resta 0

31/2 = 15 resta 1

15/2 = 7 resta 1

7/2 = 3 resta 1

3/2 = 1 resta 1


1/2 = 0 resta 1

A coversão de 1001 decial para binário é 0000 0011 1110 1001



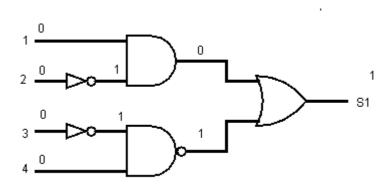
## Descobrindo a saída nos circuitos logicos

Na entrada 1 coloquei 0, na entrada 2 coloquei 0 e na entrada 4 coloquei 0. **Obtive a** saída 1 no circuito



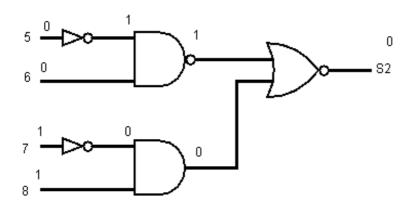
Na entrada 5 coloquei 0, na entrada 6 coloquei 0, na entrada 7 coloquei 1 e na entrada 8 coloquei 1. **Obtive a saída 0 no circuito** 



A equação é S2 = 
$$\sim (\sim (\sim 5.6) + (\sim 7.8))$$




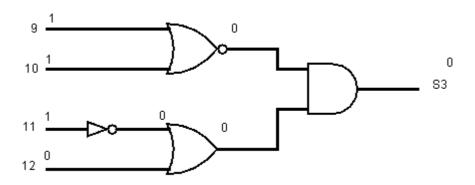Na entrada 9 coloquei 1, na entrada 10 coloquei 1, na entrada 11 coloquei 1 e na entrada 12 coloquei 0. **Obtive a saída 0 no circuito** 



A equação é S3 = 
$$\sim$$
(9 + 10) . ( $\sim$ 11 + 12)

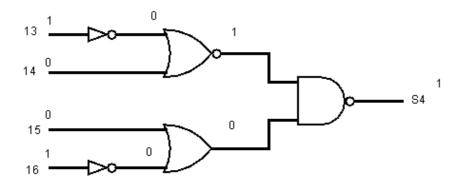Na entrada 13 coloquei 1, na entrada 14 coloquei 0, na entrada 15 coloquei 0 e na entrada 16 coloquei 1. **Obtive a saída 1 no circuito** 





A equação é S4 = 
$$\sim (\sim (\sim 13 + 14) \cdot (15 + \sim 16))$$

A sequência de saídas S é 1001 em binário

Por último converti 1001 para hexadecimal.

Primeiramente tenho que converter 1001 para decimal e depois converter o resultado em hexadecimal

$$1 \times 2^{3} + 0 \times 2^{2} + 0 \times 2^{1} + 1 \times 2^{\circ}$$
 $1 \times 8 + 0 \times 4 + 0 \times 2 + 1 \times 1$ 
 $8 + 0 + 0 + 1$ 

9 em decimal

Agora convertendo 9 para hexadecimal

## Resultado é 9 em hexadecimal



Referências: Não utilizei explicaçõe externas no mapa